

# 实验一 多路选择器

---

Copyright (c) 2020 Minaduki Shigure.

专业：电子科学与技术

学号：171180571

姓名：吴康正

## 实验源码

使用一个简单的assign语句与条件运算符完成。

```
module scale_mux(out, a, b, sel);

    parameter size = 1;

    output [size-1:0] out;
    input [size-1:0] a, b;
    input sel;

    assign out = sel ? b : a;

endmodule
```

## 测试代码

测试时定义mux宽度为5位进行验证。

```
`define width 5
`timescale 1ns / 1ns
module scale_test;

    reg [`width:1] a, b;
    wire [`width:1] out;
    reg sel;

    // Instantiate the mux.

    scale_mux #(`width) m1(.out(out), .a(a), .b(b), .sel(sel));

    initial
        begin
            // Display results to the screen
            $monitorb("%d out=%b a=%b b=%b sel=%b", $time, out, a, b, sel);
            // Provide stimulus for the design
            #10 a = 5'b00001;
            b = 5'b10001;

            // Initialize (select a)
            #10 sel = 0;
            // Change the values of a and b (out still equals a)
```

```

#10 a = 5'b11111;
b = 5'b10101;
// Change the value of sel (select b)
#10 sel = 1;
// Change the values of a and b (out still equals b)
#10 a = 5'b11111;
b = 5'b10101;

#100 $finish;
end

endmodule

```

## 测试结果

```

#           0 out=xxxxx a=xxxxx b=xxxxx sel=x
#          10 out=x0001 a=00001 b=10001 sel=x
#          20 out=00001 a=00001 b=10001 sel=0
#          30 out=11111 a=11111 b=10101 sel=0
#          40 out=10101 a=11111 b=10101 sel=1

```

	Mags													
/scale_test/m1/out	5h15			5hw1		5h01		5h1f		5h15				
/scale_test/m1/a	5h1f			5h01				5h1f						
/scale_test/m1/b	5h15			5h11				5h15						
/scale_test/m1/sel	1h1													

测试结果表明，模块设计正确，模块工作正常。