

实验三 计数器

Copyright (c) 2020 Minaduki Shigure.

专业：电子科学与技术

学号：171180571

姓名：吴康正

实验源码


这里在always块中没有使用非阻塞赋值，因为如果同时使用非阻塞赋值和延时赋值，可能会造成reset和load时产生混乱。

```
module counter(  
    input clk,  
    input load,  
    input rst,  
    input [4:0] data,  
    output reg [4:0] cnt  
);  
  
always @ (posedge clk, rst)  
begin  
    if (!rst)  
        begin  
            // 使用非阻塞赋值会导致reset时可能出现混乱  
            cnt = #3 0;  
            //cnt <= #3 0;  
        end  
    else  
        begin  
            if (clk)  
                begin  
                    if (load)  
                        begin  
                            cnt = #3 data;  
                            //cnt <= #3 data;  
                        end  
                    else  
                        begin  
                            cnt = #4 cnt + 1;  
                            //cnt <= #4 cnt + 1;  
                        end  
                    end  
                end  
            end  
        end  
    end  
  
endmodule
```

测试代码

先后测试了正常计数、复位、置位功能。

#	234	1	0	00		0a
#	254	1	0	00		0b
#	274	1	0	00		0c
#	294	1	0	00		0d
#	314	1	0	00		0e
#	330	0	0	00		0e
#	334	0	0	00		0f
#	353	0	0	00		00
#	360	1	0	00		00
#	374	1	0	00		01
#	394	1	0	00		02
#	414	1	0	00		03
#	434	1	0	00		04
#	454	1	0	00		05
#	474	1	0	00		06
#	494	1	0	00		07
#	514	1	0	00		08
#	534	1	0	00		09
#	554	1	0	00		0a
#	560	1	0	0a		0a
#	574	1	0	0a		0b
#	590	1	1	0a		0b
#	594	1	1	0a		0c
#	613	1	1	0a		0a
#	620	1	0	0a		0a
#	634	1	0	0a		0b
#	654	1	0	0a		0c
#	674	1	0	0a		0d
#	694	1	0	0a		0e
#	714	1	0	0a		0f
#	734	1	0	0a		10
#	754	1	0	0a		11
#	774	1	0	0a		12
#	794	1	0	0a		13
#	814	1	0	0a		14
#	834	1	0	0a		15
#	854	1	0	0a		16
#	874	1	0	0a		17
#	894	1	0	0a		18
#	914	1	0	0a		19
#	934	1	0	0a		1a
#	954	1	0	0a		1b
#	974	1	0	0a		1c
#	994	1	0	0a		1d
#	1014	1	0	0a		1e
#	1034	1	0	0a		1f
#	1054	1	0	0a		00
#	1074	1	0	0a		01
#	1094	1	0	0a		02
#	1114	1	0	0a		03

 

测试结果表明，模块设计正确，各个功能工作正常。